

حصيلة تعلماتي

تتكون الدائرة الكهربائية بالمنزل من عداد وفاصل وصهيرة وأسلاك توصيل

يميز بين أسلاك الدائرة الكهربائية المنزلية من خلال ألوانها:

- اللون الأحمر لسلك الطور

- اللون الأزرق للسلك المحايد

- تداخل اللونين الأصفر والأخضر للسلك الأرضي

يستعمل قاطع التيار للتحكم في تشغيل المصباح، أما الفاصل فيستعمل لفتح أو إغلاق الدائرة الكهربائية بالمنزل، وهو الذي يحمي من أخطار التيار الكهربائي بفتحه، تلقائياً، الدارة عند حدوث تماس بين سلك الطور والسلك المحايد

تستعمل الصهيرة لحماية الأجهزة الكهربائية من التلف

تتكون الدائرة الكهربائية المنزلية من عدة دارات كهربائية فرعية

تركب عناصر الدارة الكهربائية على التوازي مع سلك الطور والسلك المحايد

التيار الكهربائي المنزلي خطير

أغني تعلماتي:

أكتشف جهازاً كهربائياً

نستعمل في لغتنا العادية العبارة التالية: " الضوء بالأخذ هو 220v (فولت) أو 110v (فولت) "

وهو تعبير خاطئ علمياً إذ الصحيح هو ان نقول: " التوتر الكهربائي بالمأخذ هو 220v أو 110v " والتوتر الكهربائي مقدار فيزيائي قابل للقياس، ولقياسه نستعمل جهازاً يسمى " الفولتمتر "، كما نستعمل " الجهاز متعدد القياسات ". وهو جهاز كهربائي يمكن من قياس مقادير كهربائية، من بينها قياس التوتر الكهربائي.

لقياس التوتر بين قطبي مأخذ كهربائي، يضبط الجهاز على مؤشر قياس التوتر ثم يوصل بقطبي المأخذ.