

الأب أو الولي	الإدارة	الملاحظة
		10

الاسم: .....  
 الفوج: .....  
 التاريخ: .....  
 المستوى: السادسة ابتدائي

1- أذكر عناصر الدارة الكهربائية المنزلية : 1,5

.....

2- حدد دور الفاصل : 1,5

.....

3- حدد دور الصهيرة : 1

.....

4 - على أي سلك يركب قاطع التيار . 1

.....

5 - أذكر أسلاك الدارة الكهربائية 1,5

.....

.....

.....

6- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية 1

.....

7

أ - لاحظ التركيب التالي جيدا ثم حدد هل هو تركيب على التوالي أم تركيب على التوازي . 1,5

ب - إذا تعطل أحد المصابيح ماذا يحدث للمصابيح المتبقية 1

.....

.....

8 - إعطي رموز العناصر الكهربائية التالية 1

البطارية أو العمود  
 الفاصل  
 قاطع التيار  
 الصهيرة

